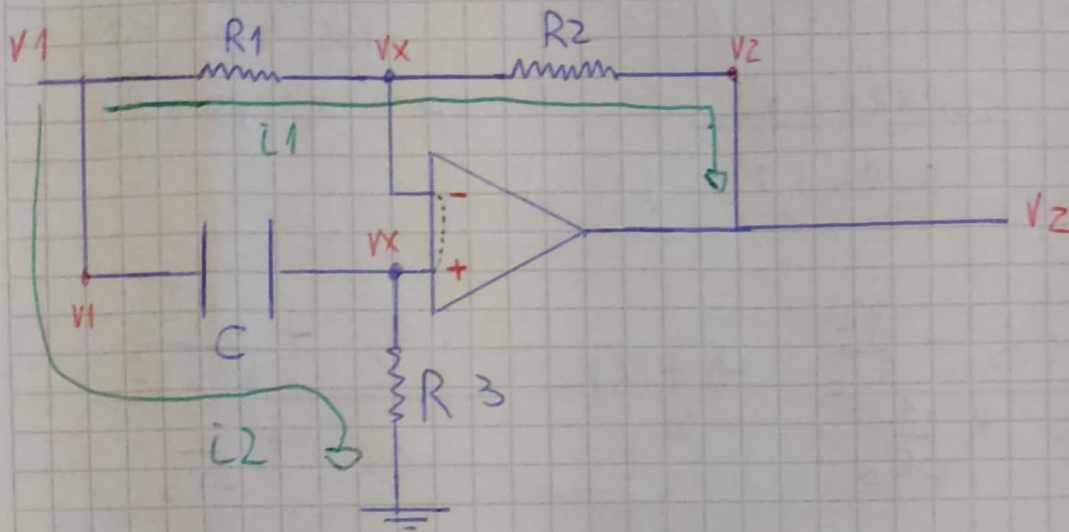


TRABAJO SEMANAL 1



1)

$$T(s) = V_2/V_1 = ? ; \quad i_{R1}(s) = i_{R2}(s) \Rightarrow (V_1 - V_x) \cdot \frac{1}{R_1} = (V_x - V_2) \cdot \frac{1}{R_2}$$

$$V_1 \cdot \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \cdot V_2 = V_x \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \Rightarrow \frac{V_1 \cdot R_2 + R_1 V_2}{R_1 \cdot R_2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} V_x$$

$$V_x = \frac{V_1 R_2 + V_2 R_1}{R_2 + R_1}$$

(1)

DIVISOR DE TENSION ENTRE C Y R3

$$V_{R3} = V_x = \frac{V_1 R_3}{R_3 + \frac{1}{sC}} \xrightarrow{(1) \text{ en } (2)} \frac{V_1 R_2 + V_2 R_1}{R_1 + R_2} = \frac{R_3 V_1}{R_3 + \frac{1}{sC}}$$

$$\frac{R_1 V_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_3 V_1}{R_3 + \frac{1}{sC}} - \frac{V_1 R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow \frac{R_1 V_2}{R_1 + R_2} = \frac{sC R_3 V_1}{(sC R_3 + 1)(R_1 + R_2)}$$

NOTA

$$\frac{R_1 V_2}{R_1 + R_2} = \frac{S C R_3 (R_1 + R_2) - R_2 (S C R_3 + 1)}{(R_1 + R_2) (S C R_3 + 1)} V_1$$

POSIBLE PASA-TOPO

$$T(S) = \frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{R_1} \frac{S C R_3 R_1 - R_2}{S C R_3 + 1}$$

Si $R_2 = R_1$

$$T(S) = \frac{1}{R_1} \frac{R_1 S - \frac{R_2}{R_3 C}}{S + \frac{1}{C R_3}} \rightarrow T(S) = \frac{S - \frac{R_2}{R_1 R_3 C}}{S + \frac{1}{C R_3}}$$

- MODULO

$$T(W) = T(S) \Big|_{S=jW} \Rightarrow T(W) = \frac{-\frac{R_2}{R_1 R_3 C} + jW}{jW + \frac{1}{C R_3}}$$

$$|T(W)| = \frac{\sqrt{\frac{R_2^2}{R_1^2 R_3^2 C^2} + W^2}}{\sqrt{W^2 + \frac{1}{C^2 R_3^2}}}$$

Si $W \rightarrow 0$; $|T(W)| \rightarrow \frac{R_2}{R_1}$


Si $W \rightarrow \infty$; $|T(W)| \rightarrow 1$

$$\phi(W) = \frac{e^{\text{ARCTG}\left(-\frac{W}{R_2/(R_1 R_3 C)}\right)}}{e^{\text{ARCTG}\left(W/(1/(C R_3))\right)}} \rightarrow \phi(W) = \text{ARCTG}\left(\frac{-W(R_1 R_3 C)}{R_2}\right) - \text{ARCTG}(C R_3 W)$$

Si $W \rightarrow 0$; $\phi(W) \rightarrow 0$

Si $W \rightarrow \infty$; $\phi(W) \rightarrow -\pi$

DIAGRAMA DE POLOS Y CEROS (1 POLO Y 1 CERO)

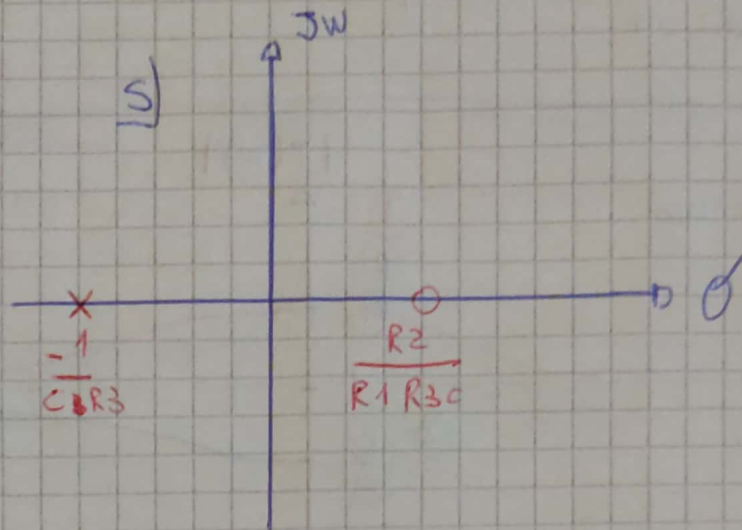

2)

Si $w \rightarrow 0$, $|T(w)| \rightarrow \frac{R2}{R1}$ Si $R2 = R1$, PASA TODO

ESTO ES ASI SI $R2 = R1$ SIN INICIAR LOS OTROS VALORES

3)

$$T(s) = \frac{s - (R2/R1) w_0}{s + w_0}$$

$$w_0 = 1/(R3 C)$$

$$\Omega w = w_0 ; \quad \$ = s/w_0 \rightarrow s = \$ \cdot w_0$$

TRANSFERENCIA NORMALIZADA
EN FRECUENCIA

$$T(\$) = \frac{\$ w_0 - (R2/R1) w_0}{\$ \cdot w_0 + w_0}$$


$$\Rightarrow T(\$) = \frac{\$ - R2/R1}{\$ + 1}$$

Por impedancia

$$\omega_0 = \frac{1}{CR_3} \quad | \quad CR_3 = 1 \rightarrow C = 1 ;$$

$$\omega_0 R_3 = 1$$

GRAFICO DE MODULO

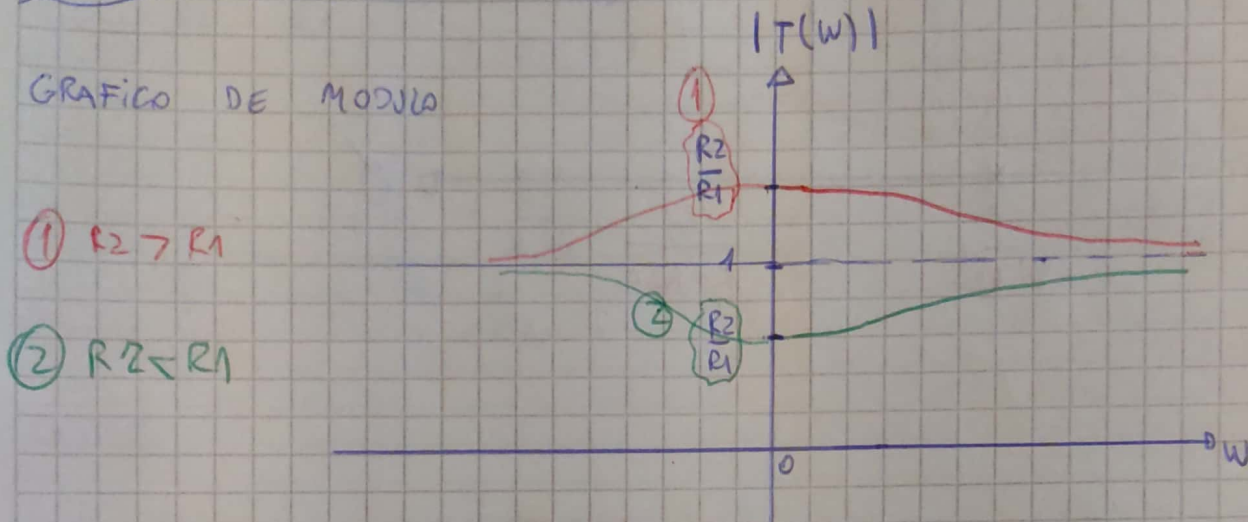

$$|T(\omega_0)| = \frac{\sqrt{\frac{R_1^2 + R_2^2}{R_1^2 R_3^2 C^2}}}{\sqrt{2 \cdot \left(\frac{1}{R_3 C}\right)^2}} = \frac{\sqrt{R_1^2 + R_2^2}}{R_1 R_3 C} \cdot \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \frac{1}{R_3 C}}$$

$$|T(\omega_0)| = \sqrt{\frac{R_1^2 + R_2^2}{2}}$$

5) $\frac{R_2}{R_1} = 1$; $R_3 = 1\text{K}\Omega$; $C = 1\mu\text{F}$

$$T(s) = \frac{s - 1000}{s + 1000}$$

$$|T(j\omega)| = 1 \rightarrow \text{PASADO}$$